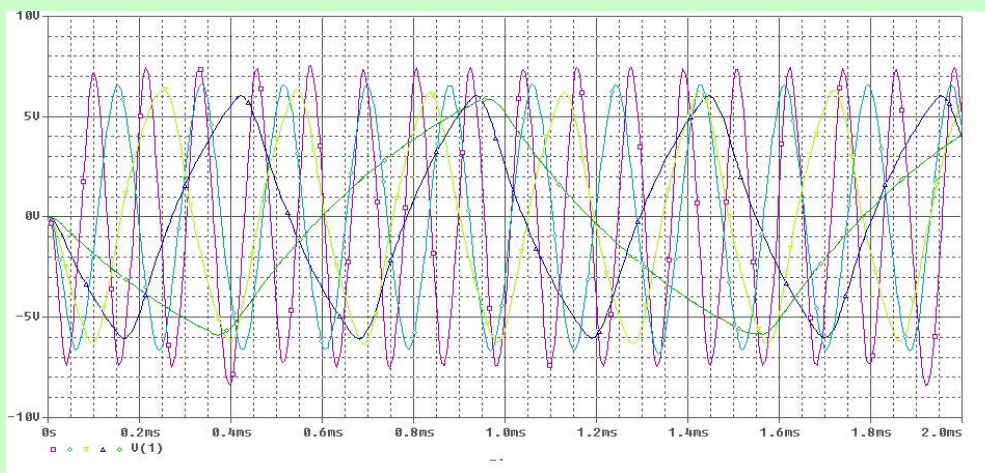


## Изследване на генератор на правоъгълни импулси с PSpice

Изследване на влиянието на резистора R1 в обратната връзка върху работата на генератор чрез параметричен анализ във времева област

Влияние на стойността на R1 върху напрежението V (1) на кондензатора C1

Напрежение върху кондензатора C1 за пет стойности на R1



Изводи

Потвърждава се теорията, че напрежението върху кондензатора има триъгълна форма.